



Test auf Steckboard
 R: 1% Metallschichtwstd.
 +/-15V Versorgung aus Labornetzteil
 OP: LM324
 -> ab 3A ausreichend genau
 OP: OP495
 -> ab 3A ausreichend genau
 l: Fliegender Aufbau und Wdst. Toleranzen
 ergeben keine bessere Genauigkeit bei
 geringen Strömen